 


# C10 Machine à état (MAE) / Finite State Machine (FSM)

Yann DOUZE

1

## Machine de Moore et Mealy




- Machine de Moore → les sorties ne dépendent que de l'état courant.
- Machine de Mealy → les sorties dépendent de l'état courant et des entrées.

2

2

## Diagramme d'état

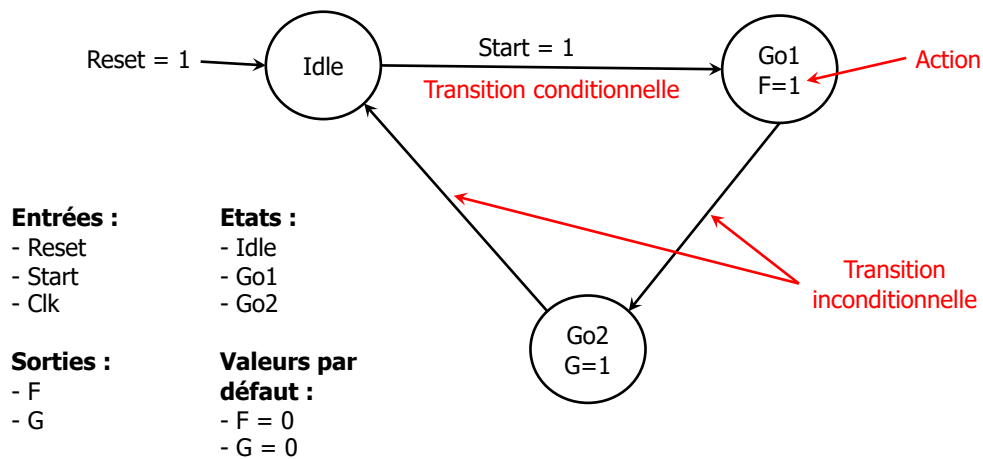


3

3

## Description VHDL : Machine de Moore (à éviter, moins performante)
 
### ■ 2 process


- 1 process synchrone pour déterminer le prochain état en fonction de l'état courant et des entrées.
- 1 process combinatoire qui permet de déterminer les sorties en fonction de l'état courant.



4

4
 
## Description VHDL : Machine de Moore (à éviter, moins performante)



```

architecture FSM of EXEMPLE is
  type StateType is (Idle, Go1, Go2);
  Signal State : StateType;
begin
  process(Clk, Reset)
    if Reset = '1' then
      State <= Idle;
    elsif Rising_edge(Clk) then
      case State is
        when Idle =>
          if Start = '1' then
            State <= Go1;
          end if;
        when Go1 =>
          State <= Go2;
        when Go2 =>
          State <= Idle;
        end case;
      end if;
    end process;
  end architecture;


  output : process(State)
  begin
    F <= '0';
    G <= '0';
    if State = Go1 then
      F <= '1';
    elsif State = Go2 then
      G <= '1';
    end if;
  end process;
end architecture;
  
```

5

5
 
## Description VHDL : Machine de Mealy resynchronisé.


- 1 seul process synchrone qui permet en même temps de :
  - Déterminer la logique du prochain état en fonction de l'état courant
  - Déterminer l'état des sorties en fonction de l'état courant et des entrées



6

6

## Description VHDL : Machine de Mealy



 


```

architecture FSM of EXEMPLE is
  type StateType is (Idle, Go1, Go2);
  Signal State : StateType;
begin
  process(Clk, Reset)
  begin
    if Reset = '1' then
      State <= Idle;
      G <= '0';
      F <= '0';
    elsif Rising_edge(Clk) then
      case State is
        when Idle =>
          if Start = '1' then
            State <= Go1;
            F <= '1';
          end if;
      end case;
    end if;
  end process;
end architecture;
  
```

7



## Codeur AMI (Alternate Mark Inversion)

  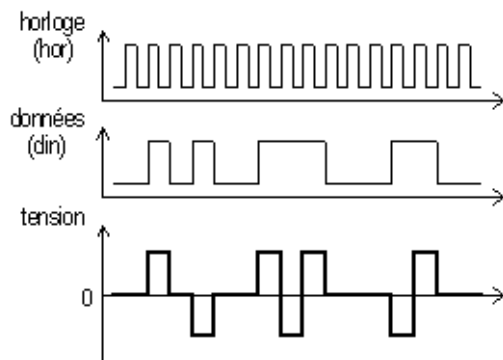

8



## Diagramme d'état du codeur AMI

 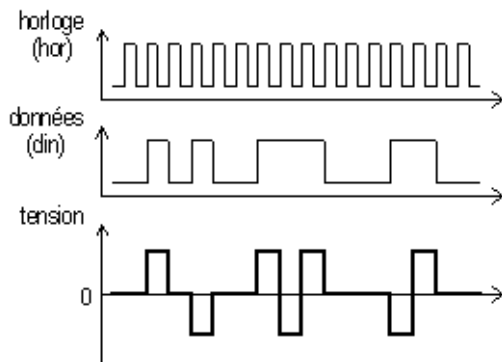


9

9



## Code VHDL du codeur AMI

 

```

architecture MAE of AMI is
    type StateType is (E0, E1, E2, E3);
    signal State : StateType;
begin
    process (Clk, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            State <= E1;
            plus <= '0';
            moins <= '0';
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
                when E0 => if Din = '0' then
                    State <= E3;
                    plus <= '0';
                    moins <= '0';
                elsif Din = '1' then
                    State <= E2;
                    moins <= '1';
                    plus <= '0';
                end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
  
```

```

when E1 => if Din = '1' then
    State <= E0;
    plus <= '1';
    moins <= '0';
end if;
when E2 => if Din = '1' then
    State <= E0;
    plus <= '1';
    moins <= '0';
elsif Din = '0' then
    State <= E1;
    plus <= '0';
    moins <= '0';
end if;
when E3 => if Din = '1' then
    State <= E2;
    plus <= '0';
    moins <= '1';
end if;
end case;
end if;
end process;
end architecture;
  
```

10

10