

C3 – Les opérateurs de base

Yann DOUZE
VHDL

1

1



Affectation simple : <=

Exemples :

S <= *E2* ;

S <= '0' ;

S <= '1' ;

Pour les **signaux** de plusieurs bits on utilise les doubles cotes "...",

BINAIRE, exemple : *BUS* <= "1001" ; -- *BUS* = 9 en décimal

HEXA, exemple : *BUS* <= x"9" ; -- *BUS* = 9 en hexa

2

2



Opérateurs logiques

NON	→	<i>not</i>
ET	→	<i>and</i>
NON ET	→	<i>nand</i>
OU	→	<i>or</i>
NON OU	→	<i>nor</i>
OU EXCLUSIF	→	<i>xor</i>

Exemple : *S1* <= (*E1 and E2*) *or* (*E3 nand E4*);

3

3



Exercices

Faire les exercices 1 et 2.

4

4



Opérateurs relationnels

- Ils permettent de modifier l'état d'un signal suivant le résultat d'un test ou d'une condition.

Egal	→ =
Non égal	→ /=
Inférieur	→ <
Inférieur ou égal	→ <=
Supérieur	→ >
Supérieur ou égal	→ >=

5

5



Affectation conditionnelle

- Modifie l'état d'un signal suivant le résultat d'une condition logique entre un ou des signaux, valeurs, constantes.

```
SIGNAL <= expression when condition  
[else expression when condition]  
[else expression];
```

Remarque : l'instruction [**else** *expression*] permet de définir la valeur du **SIGNAL** par défaut.

6

6




Affectation conditionnelle (2)

Exemple N°1 :

```
-- S1 prend la valeur de E2 quand E1='1' sinon S1  
prend la valeur '0'
```

```
S1 <= E2 when ( E1= '1' ) else '0';
```

Schéma correspondant : ET logique

 

Exemple N°2 :

```
-- Description comportementale d'un multiplexeur 2  
vers 1
```

```
Y <= A when (SEL='0' ) else  
      B when (SEL='1' ) else '0';
```

7

7



Affectation sélective

▪ Cette instruction permet d'affecter différentes valeurs à un signal, selon les valeurs prises par un signal dit de sélection.

```
with SIGNAL_DE_SELECTION select  
  SIGNAL <= expression when valeur_de_selection,  
    [expression when valeur_de_selection,]  
    [expression when others];
```

Remarque: l'instruction `[expression when others]` n'est pas obligatoire mais fortement conseillée, elle permet de définir la valeur du `SIGNAL` par défaut

8

8



Affectation sélective (2)

Exemple : *Multiplexeur 2 vers 1*

```
with SEL select
  Y <= A when '0',
  B when '1',
  '0' when others;
```

Remarque: Dans le cas du multiplexeur, *when others* est nécessaire car il faut toujours définir les autres cas du signal de sélection pour prendre en compte toutes les valeurs possibles de celui-ci.

```
with SEL select
  Y <= A when '0',
  B when '1',
  '-' when others;
-- pour les autres cas de SEL, Y prendra une valeur quelconque
-- permet d'optimiser la synthèse
```



9

9



Exemple : décodeur 7 segments (1)

7-Segments Decoder - BCD (0..9) only

  

10



Exemple : décodeur 7 segments (2)

```
Entity decod7Seg is
port (
  Data : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Expected within 0 .. 9
  Segout : out std_logic_vector(1 to 7) ); -- Segments A, B, C, D, E, F, G
end entity;

Architecture behavior of decod7seg is
begin
  with Data select
    Segout <=
      "1111110" when x"0",
      "0110000" when x"1",
      "1101101" when x"2",
      "1111001" when x"3",
      "0110011" when x"4",
      "1111011" when x"9",
      "-----" when others;
End architecture;
```

11

11



Exercice

- Faire l'exercice 3 en utilisant une affectation sélective ou conditionnelle.

12

12


Signaux internes

- Syntaxe : `signal NOM_DU_SIGNAL : type;`
- Exemple : `signal I : std_logic;`
`signal BUS : std_logic_vector (7 downto 0);`

On peut décrire le schéma suivant de 2 manières différentes :

■ Sans signaux internes
 
```
architecture V1 of AOI is
Begin
    F <= not ((A and B) or (C and D));
end architecture V1;
```




13

13

Signaux internes (2)

• Avec des signaux internes
 
```
architecture V2 of AOI is
--zone de declaration des signaux
    signal AB,CD,O: STD_LOGIC;
begin
--instructions concurrentes
    AB <= A and B;
    CD <= C and D;
    O <= AB or CD;
    F <= not O;
end architecture;
```




- Instructions concurrentes :
 - L'ordre dans lequel sont écrites les instructions n'a aucune importance.
 - Toutes les instructions sont évaluées et affectent les signaux de sortie en même temps.
 - Différence majeure avec un langage informatique.

14

14

Description structurelle

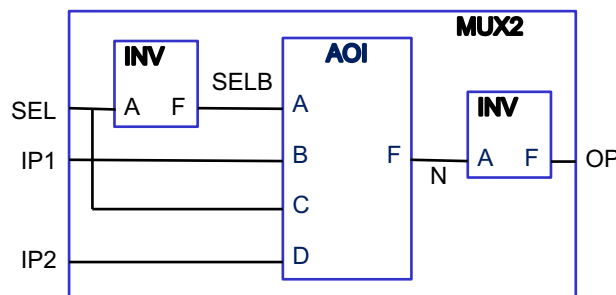- C'est une description de type **hiérarchique** par liste de connexions (netlist).
- Une description est structurelle si elle comporte un ou plusieurs composants.
- Exemple :



15

15

Description structurelle


- La **marche à suivre** :
 - Dessiner le schéma des composants à instancier.
 - Déclarer les listes de signaux internes nécessaires pour le câblage: SIGNAL...
 - Instancier chaque composant en indiquant sa liste de connexions: PORT MAP...

16

16



Instanciation de composant

 

17

17



Déclaration des composants INV et AOI


```
entity INV is
    port ( A : in  STD_LOGIC;
           F : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture V1 of INV is
    ...
end architecture;

entity AOI is
    port ( A,B,C,D : in  STD_LOGIC;
           F       : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture V1 of AOI is
    ...
end architecture;
```

18

18

Instanciation Directe

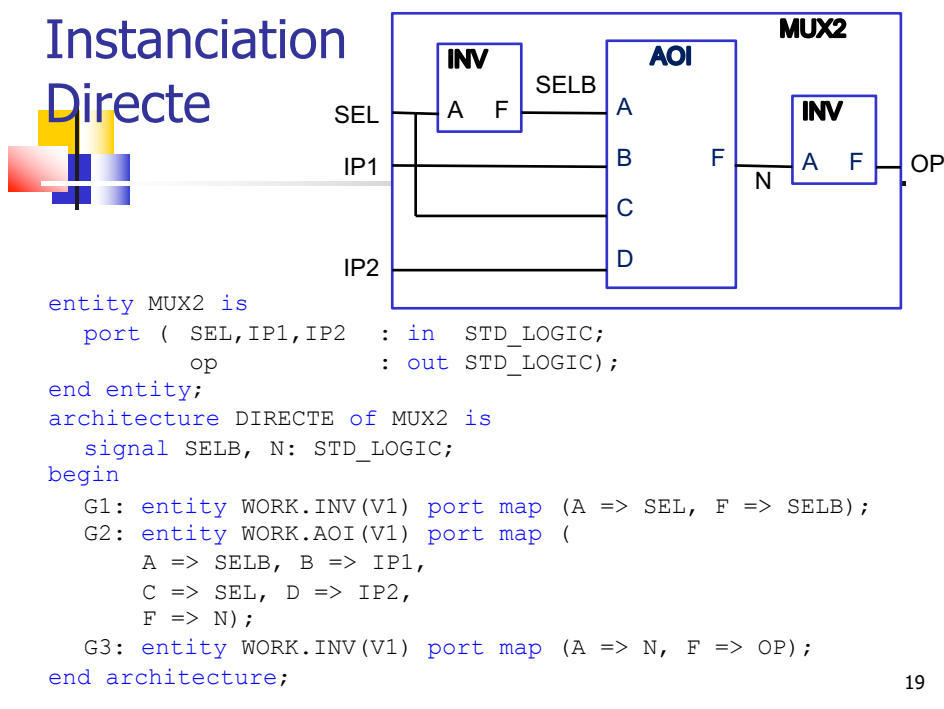

19

Association par nom ou par position

```

entity COMP
port( A: in      STD_LOGIC;
      B: out     STD_LOGIC;
      C: inout  STD_LOGIC);
end entity;
  
```

```


Architecture V1 of COMP is
Signal X,Y,Z: STD_LOGIC;
begin
  
```

```

C1: entity work.COMP port map (A => X, B => Y, C => Z);
--association par nom
  
```

```

 C1: entity work.COMP port map (X, Y, Z); --association par position
  
```




20

20



Exercice à compléter

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity ANDOR is
    port (
        A,B,C : in std_logic;
        F : out std_logic);
end entity;
```


```
Architecture dataflow of ANDOR is
Begin
    F <= (A and B) or C;
End architecture;
```

21

21



Exercice à compléter

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity LOGIC is
    port (
        J,K,L,M,N : in std_logic;
        P,Q : out std_logic);
end entity ;
Architecture STRUCT of LOGIC is
```

22

22



Exercices

- Faire les exercices 4 et 5.