



C4 – Les instructions séquentielles


Yann DOUZE
VHDL

1



1



Rappel : Bascule D Latch

 

Entrées		Sorties	
C	D	Q_{n+1}	\overline{Q}_{n+1}
0	X	Q_n	\overline{Q}_n
1	0	0	1
1	1	1	0

  


2


2



Rappel : Bascule D Flip-Flop

 

Entrées		Sorties	
CK	D	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
0	X	Q_n	\bar{Q}_n
1	X	Q_n	\bar{Q}_n
↓	X	Q_n	\bar{Q}_n
↑	0	0	1
↑	1	1	0

 

3



Définition du process

- Un **process** est une partie de la description d'un circuit dans laquelle les instructions sont exécutées séquentiellement : les unes à la suite des autres.
- Il permet d'effectuer des opérations sur les signaux en utilisant les instructions standard de la programmation structurée comme dans les systèmes à microprocesseurs.

Syntaxe:

```
[Nom_du_process
:]process(Liste_de_sensibilité_nom_des_signaux)
Begin
    -- instructions du process
end process [Nom_du_process] ;
```

4

4



Règles de fonctionnement d'un **process**

- L'exécution d'un **process** a lieu à chaque changement d'état d'un signal de la liste de sensibilité.
- Les instructions du **process** s'exécutent séquentiellement.
- Les changements d'état des signaux par les instructions du **process** sont pris en compte à la **fin** du **process**.

5

5



Role des processus

- Les processus sont utilisés avec 3 approches différentes :
 1. Pour décrire un circuit combinatoire avec des instructions évoluées de la programmation structurée : if, case, etc...
 2. Pour décrire un circuit synchrone qui comporte une ou plusieurs cellules de mémorisation (bascules Dff).
 3. Pour décrire une fonction non synthétisable tel qu'un banc de test ou un modèle.

6

6



Instructions séquentielles

- Attention !
- Les instructions **if** et **case** n'existent et ne peuvent exister que dans un process.

7

7



Instruction if

Syntaxe :

```
if condition then instructions
[elsif condition then instructions]
[else instructions]
end if ;
```

Exemple:

```
Process (A,B,E1,E2,E3)
Begin
  if A='1' then SORTIE <= E1;
  elsif B = '1' then SORTIE <= E2;
  else SORTIE <= E3;
  end if ;
end process ;
```

Remarque : l'instruction if ne peut être utilisée que dans un process

8



Instruction case

Syntaxe:

```
CASE expression IS  
WHEN choix => instructions;  
[WHEN choix => instructions;]  
[WHEN OTHERS => instructions;]  
END CASE;
```

*Remarque : pareil que l'instruction **if**, l'instruction **case** ne peut être utilisée que dans un process.*

9

9



Exemple

```
process (TEST,A,B)  
begin  
  case TEST is  
    when "00" => F <= A and B;  
    when "01" => F <= A or B;  
    when "10" => F <= A xor B;  
    when "11" => F <= A nand B;  
    when others => F <= '0';  
  end case;  
end process;
```

10

10



Process combinatoire

```
process (SEL,A,B,C)
begin
  if SEL = '1' then
    OP <= A and B;
  else
    OP <= C;
  end if;
end process;
```

- La liste de sensibilité doit être complète : tous les signaux lus dans le process doivent apparaître dans la liste de sensibilité.
- les sorties doivent être assignés dans tous les cas afin d'éviter les bascules D Latch.


11

11



Affectation incomplète
 
```
process (Enable,Data)
begin
  if Enable = '1' then
    Q <= Data;
  end if;
end process;
```



- Une affectation incomplète génère une bascule D Latch (verrou) non désiré (transparent latch)
- Certain FPGA n'ont pas de bascule D Latch (verrou), une boucle asynchrone sur du combinatoire est alors créé (interdit!)

12

12



Assignement par défaut

- Pour éviter les transparents Latch on préconise de faire un assignement par défaut.

```
Process (SELA, SELB, A, B)
begin
  OP <= '0';
  if SELA = '1' then
    OP <= A;
  end if;
  if SELB = '1' then
    OP <= B;
  end if;
end process;
```

Assignement par défaut

Remplace l'événement par défaut

Remplace l'événement à nouveau

13

13



Liste de sensibilité complète

- Rajout du VHDL 2008
- -> process(all)


```
Process(all)
begin
  OP <= '0';
  if SELA = '1' then
    OP <= A;
  end if;
  if SELB = '1' then
    OP <= B;
  end if;
end process;
```

14

14



Exemple : décodeur 7 segments

 

```
Entity SEVEN_SEG is
port(
  Data : in  std_logic_vector(3 downto 0); --Expected within 0...9
  Pol  : in  std_logic;                    -- '0' if active LOW
  Segout: out std_logic_vector(1 to 7)); --Segments A,B,C,D,E,F,G
end entity;
```

15

15



Architecture combinatoire du décodeur 7 segments

```
Architecture COMB of SEVEN_SEG is
  signal sevseg : std_logic_vector(1 to 7);
begin
  Process(Data, Pol, sevseg)
  Begin
    case(Data) is
      when x"0" => sevseg <= "1111110";
      when x"1" => sevseg <= "0110000";
      when x"2" => sevseg <= "1101101";
      when x"3" => sevseg <= "1111001";
      when x"4" => sevseg <= "0110011";
      when x"5" => sevseg <= "1011011";
      when x"6" => sevseg <= "1011111";
      when x"7" => sevseg <= "1110000";
      when x"8" => sevseg <= "1111111";
      when x"9" => sevseg <= "1111011";
      when others => sevseg <= (others => '-');
    end case;
    if (Pol='1') then
      Segout <= sevseg;
    else
      Segout <= not(sevseg);
    end if;
  end process;
end architecture;
```

16

16



Exercice

- Exercice 1 : Multiplexeur 8 vers 1

17

17



Process synchrone

```
process(CLK)
begin
  if RISING_EDGE(CLK) then
    Q1 <= D;
  end if;
end process;
```

```
process(CLK)
begin
  if FALLING_EDGE(CLK) then
    Q2 <= D;
  end if;
end process;
```

- **Un process synchrone est exécuté à chaque front montant de l'horloge.**

- Pour tester le front montant de l'horloge, on utilise la fonction `rising_edge()` qui est défini dans le package `STD_LOGIC_1164`.

- `RISING_EDGE` est VRAI lorsque l'horloge passe de l'état '0' à l'état '1'.

- Utile pour décrire une bascule D flip-flop (Dff).

Comment rajouter un reset asynchrone?

18


18



Reset Asynchrone

```
process(Reset, Clk)
begin
  if Reset = '1' then
    Q1 <= '0';
  elsif RISING_EDGE(Clk) then
    Q1 <= D;
  end if;
end process;
```

 - Le reset asynchrone est testé avant le front montant de l'horloge.



Comment faire un reset synchrone?

19


19



Reset Synchrone

```
process(Clk)
begin
  if RISING_EDGE(Clk) then
    if Reset = '1' then
      Q1 <= '0';
    else
      Q1 <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```

 - Le reset synchrone est testé après le front montant de l'horloge.




20

20



Transfert par registre (RTL)

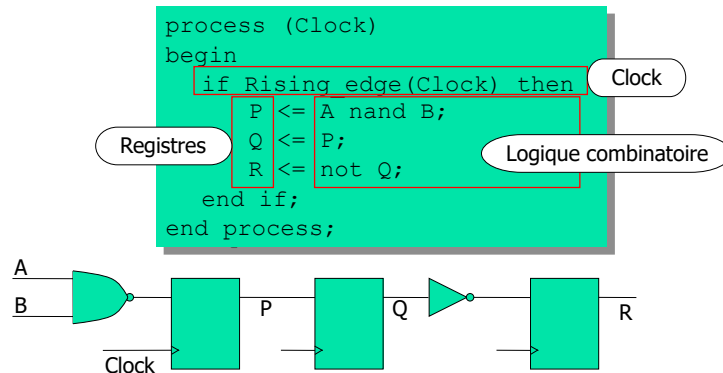- Dans un process synchrone, à chaque affectation d'un signal, une bascule est créée.



21

21



Règles des process synchrones

- Liste de sensibilité doit inclure le clock et le reset et rien d'autre.
- Tout les signaux assignés dans le process doivent être initialisés par un reset.
- Pour la description d'un process synchrone, respectez la structure suivante :

```
process(clk,rst)
begin
  if rst = '1' then
    -- valeur initiale
  elsif rising_edge(clk) then
    -- instructions
  end if;
end process;
```

22

22



- Attention les signaux prennent leurs nouvelles valeurs qu'à la fin du process.
- Complétez le code et dessinez le chronogramme d'un registre à décalage à 4 étages ?

23

23



Registre à décalage

```
-- Registre à décalage
entity registre_decalage is
port( D1, rst, clk : in std_logic;
      Q4           : out std_logic);
end entity;
architecture RTL of registre_decalage is
  signal Q1,Q2,Q3 : std_logic;
begin
  process (Rst,Clk)
  begin
    if Rst = '1' then
      Q4 <= '0'; Q1<='0';Q2<='0';Q3<='0';
    elsif rising_edge(clk) then
      Q4 <= Q3;
      Q3 <= Q2;
      Q2 <= Q1;
      Q1 <= D1;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

 


Fig. 7. - Un signal rectangulaire à l'entrée du registre à décalage produit quatre signaux déphasés entre eux.

24

24



Mauvais style de process (1) ?

```
process (Clock, Reset)
Begin
    if Rising_edge(Reset) then
        ...
    elsif Rising_edge(Clock) then
        ...
    end if;
end process;
```

```
process (Clock, Reset, Ena)
begin
    if Reset = '1' then
        -- Actions asynchrone
    elsif Rising_edge(Clock) and Ena = '1' then
        -- Actions synchrones
    end if;
end process;
```

```
process (Clock, Reset)
begin
    if Reset = '1' then
        -- Actions asynchrone
    elsif Rising_edge(Clock) then
        -- Actions synchrones
    end if;
end process;
```

```
process (All_Inputs)
begin
    -- Logique purement combinatoire
end process;
```

25

25



Mauvais style de process (2) ?

```
process (Clock, Reset)
begin
    if Reset = '1' then
        -- Actions asynchrone
    elsif Rising_edge(Clock) then
        -- Actions synchrones
    end if;
    -- d'autres actions
end process;
```

```
process (Clock, Reset)
begin
    if Reset = '0' then
        if Rising_edge(Clock) then
            -- Actions synchrones
        end if;
    else
        -- Actions asynchrones
    end if;
end process;
```

```
process (Clock)
begin
    if Rising_edge(Clock) then
        -- Actions synchrones
    end if;
end process;
```

26

26



Exercice

Exercice 2 : serial OR ou LFSR

27

27



Process non-synthétisable

- Les process non synthétisable sont utilisé pour :
 - décrire un modèle
 - écrire des bancs de test (test bench)
- Les process non synthétisable **ne possèdent pas de liste de sensibilité** et ce sont des **instructions WAIT** qui synchronisent le process.
- Trois formes de WAIT peuvent être combinées
 - **WAIT ON** *événement*; Exemple : **wait on** A,B,C,D
 - Remplace la liste de sensibilité d'un process classique
 - **WAIT FOR** *durée*; Exemple : **wait for** 100 ns
 - Permet de créer un délais
 - **WAIT UNTIL** *condition*; Exemple : **wait until** rst = '1'
 - Condition bloquante
 - **WAIT**;
 - Boucle infini, comme un while(1) en C

28

28



Exemples de Process non-synthétisable

```
-- Génération d'un reset
STIMULUS: process
begin
    reset <= '1';
    wait for 50 NS;
    reset <= '0';
    wait;
end process STIMULUS;
```

```
-- Génération d'une horloge
ClockGenerator: process
begin
    Clock <= '0';
    wait for 5 NS;
    Clock <= '1';
    wait for 5 NS;
end process;
```

29

29



Instructions de boucle

```
for PARAMETER in LOOP_RANGE loop
    ...
end loop;
```

```
While CONDITION loop
    ...
end loop;
```

```
boucle1: -- étiquette optionnelle
FOR i IN 0 TO 10 LOOP
    -- calcul des puissances de 2
    b := 2**i;
    WAIT FOR 10 ns; --toutes les 10 ns
END LOOP;
```

```
I := 0;
WHILE b < 1025 LOOP
    b := 2**i;
    i := i+1;
    WAIT FOR 10 ns;
END LOOP;
```

30

30



Exemple de boucle

```
ClockGenerator: process
begin
  while not Stop loop
    Clock <= '0';
    wait for 5 NS;
    Clock <= '1';
    wait for 5 NS;
  end loop;
  wait;
end process;
```


31

31



Banc de test (Test Bench)

Banc de test

 

32

32



Verification = Assertion


- **ASSERT** : permet d'écrire des messages à l'écran en fonction d'une condition.
- Syntaxe :
 - `ASSERT condition REPORT message <SECURITY ...>`
- Forcer un message:
 - `ASSERT FALSE REPORT "Toujours à l'écran " SEVERITY note;`
 - `REPORT "Toujours à l'écran " SEVERITY note;`
- Test en contexte séquentiel,
 - `ASSERT s = '1' REPORT "la sortie vaut '0' et ce n'est pas normal " SEVERITY warning; -- mentionne un warning`
 - `ASSERT s = '1' REPORT "la sortie vaut '0' et ce n'est pas normal " SEVERITY failure; -- Mentionne une erreur et arrête l'exécution`

33

33



Exemple

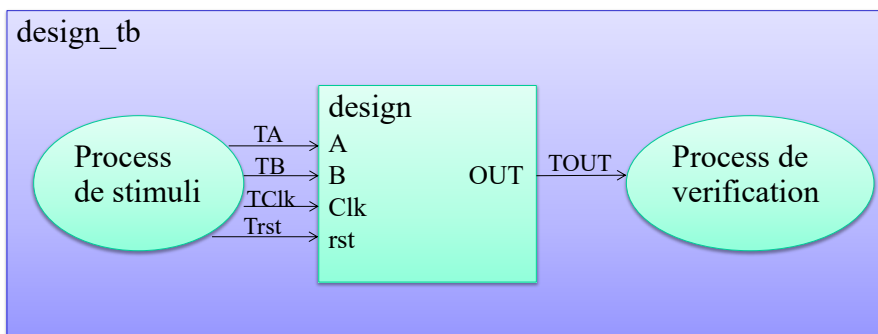

34

34



Banc de Test (1)

```
Entity design_tb is
End entity;
Architecture bench of design_tb is
    Signal Tclk : std_logic := '0';
    Signal Trst : std_logic;
    signal TA,TB,TOUT : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Done : boolean := False;
Begin
    -- instanciación du composant à tester
    UUT: entity work.design port map (
        A => TA, B => TB,
        OUT => TOUT,
        clk => Tclk, rst => Trst);
    -- Génération d'une horloge
    Tclk <= '0' when Done else not Tclk after 5 ns;
    -- Génération d'un reset au début
    Trst <= '1', '0' after 5 ns;
```

35

35



Banc de Test (2)

```
Stimuli_&_verification: process
Begin
    TA <= "0000";
    TB <= "0000";
    wait for 5 ns;
    assert TOUT = "0000" report "erreur" severity warning;
    wait for 5 ns;
    TA <= "1111";
    wait for 5 ns;
    assert TOUT = "1111" report "erreur" severity warning;
    wait for 5 ns;
    TA <= "0101";
    TB <= "1010";
    wait for 5 ns;
    assert TOUT = "1010" report "erreur" severity warning;
    Done <= True;
    wait;
end process;
End architecture;
```

36

36



Exercise

- Exercice 3 : circuit Min Max